

U prošlom broju objavljena je shema digitalnog voltmetra sa kolom ICL7107. U literaturi smo pronašli način na koji se ovo kolo povezuje za merenje temperature. Na shemi je prikazan samo ulazni deo, tj. deo koji se razlikuje od digitalnog voltmetra iz prošlog broja.

Trimer-potenciometrom P1 podešava se pokazivanje temperature uz pomoć nekog etalona (to je neka poznata temperatura). Sa P2 podešava se nula. Ova shema je namenjena za merenje temperature od 0-100 stepeni Celzijusovih.

