



Zavojnica na originalnoj rezi od 100nH - stoji pravo, treb a staviti 100uH  
 Ulasne otpornike mozete smanjiti ako tre ba.  
 Ko poseduje rc generator moze lako podesiti (u pomodnijem na osciloskopu) rezonancu  
 oscilatornog kola na 16KHz.

Napomena !! U vezni slucajeva je pokazalo da imputi od 16 KHz kojim su iz centrale  
 mogla da smetaju pri ra da na ulazima, mada ima onih kojima to i ne smeta - izgleda da sve  
 zavisi od mo dema.

Title		
Size	Number	Revision
B		
Date:	1-Dec-2001	Sheet of
File:	C:\Cim951\Broyac 16KHz.sch	Drawn By: