

Laboratorijski ispravljač 400 W

(I DEO)

Ovde je prikazan višenamenski jednosmerni izvor napona, kako za simetrično, tako i za asimetrično korišćenje, sposoban za napajanje viškim izlaznim naponima i strujama. potpuno analogno dizajniran, zasnovan na samo diskretnim delovima, ovaj 400 W laboratorijski ispravljač zaslužuje značajno mesto na vašem radnom stolu.

OPIS KOLA

Svako ko se bavi praktičnom elektronikom, priznaće da pronađenje pogodnog izvora napajanja za određena merenja, nije uopšte lako, kada nijedan od dostupnih (recimo ± 15 V/2A, 0-60 V/100 mA i 5 V/10 A) ne odgovaraju potpuno zahtevima. Očigledno potrebno je napajanje koje kombinuje najčešće korišćene odnose napona i struje, simetrično i asimetrično i koje nudi i zaštitu od preopterećenja.

Iako ćete u uputstvu za upotrebu mnogih jekstnih, gotovih ispravljača pročitati da su tranzistori snage zaštićeni od preopterećenja, ta vrsta zaštite ima određenu manu. Istina, uređaj će dobro napajati maksimalnom izlaznom strujom pri maksimalnom izlaznom naponu, ali će tipično pasti u momentu kada se napon smanji na oko jedan volt. Razlog je jasan: zaštita od preopterećenja se aktivira zbog ekstra disipacije, koja je proizvod izlazne struje i razlike potencijala kroz izlazne tranzistore, što prevaziđa rashladne mogućnosti hladnjaka, ili nominalne snage (skupih) tranzistora.

Predstavljeni ispravljač rešava ove probleme. Može biti podešen za napajanje na: 2 x 40 V / 2 x 0-5 A, ili $\pm 0-40$ V/0-10 A, i sposoban je za napajanje maksimalnom izlaznom strujom pri niskom naponu. Specijalna integrisana kola ili mikroprocesori nisu korišćeni, već samo lako dostupne analogne elektronske komponente.

BLOK DIJAGRAM

Instrument se sastoji od dva identična, električno izolovana izvora napajanja, koja se mogu povezati na više načina da bi se dobio traženi radni režim. Blok dijagram na slici 1 pokazuje relativno mnogo funkcionalnih blokova, koji zajedno formiraju tri delimično prepletena kola za regulaciju. Prvo od tri kola, spoljno kolo, je transformatorska predregulacija koja služi da održi pad naponu na izlaznim tranzistorima (T4 i T5) konstantnim na oko 10 V, tako da maksimalna disipacija ostaje manja od 50 W (ili 25 W po tranzistoru). Druga dva regulaciona kola su za izlazni napon (U) i struju (I). Ova kola su skoro identična. Jedina razlika je ta što

REŽIM RADA I OSNOVNE KARAKTERISTIK

Režim: Nezavisno

- dva identična, električno odvojena izvora napona.
- Izlazi: 2 x 0 - 40 V uz 2 x 0 - 5 A

Režim: Paralelan

- dva identična, paralelno vezana izvora napona.
- Izlazi: 0,6 - 39,4 V uz 0 - 10 A

Maksimalni izlazni napon:

- 40 V (puno opterećenje)
48 V (bez opterećenja)

Maksimalna izlazna struja:

5 A


Odstupanje:

- 10 mV (bez opterećenja)
50 mV (puno opterećenje)

kontrola struje dobija kontrolne informacije od otpornika R18, a kontrola napona od razdelnika napona R7/R8 smeštenog na izlaznim krajevima. Nasuprot transformatorskoj predregulaciji, U i I kontrolna kola dozvoljavaju da se ručno podeši opseg regulacije. Interesantno je da tranzistori T4 i T5 rade u sva tri regulaciona kola.

Blok dijagram predstavlja i drugi izvor napajanja koji obezbeđuje pomoćnih ± 12 V za korišćenje u glavnom kolu. Uzemljenje simetričnog izvora je povezano sa pozitivnim izlaznim krajem glavnog napajanja. Ovo znači da sve označke '+12 V' i '-12 V' u daljem tekstu i u dijagramu kola su u stvari '+12 V' i '-12 V' u odnosu na pozitivni izlazni kraj. Pomoćno napajanje funkcioniše takođe i kao naponska referenca.

Konačno, blok označen kao 'strujno ograničenje' predstavlja kolo koje ograničava izlaznu struju oba napajanja ispod 5 A. Ovo kolo se može dopuniti opcionalnim temperaturnim senzorom da bi se izbeglo pregrevanje.

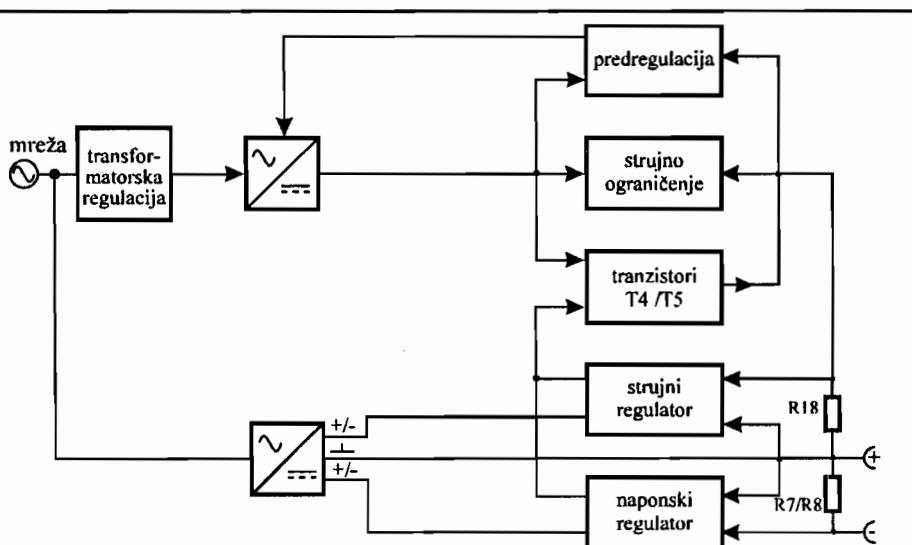

Slika 1. Blok dijagram izvora napona. Dizajn je zasnovan na tri interaktivna kontrolna kola: (1) transformatorska predregulacija, (2) kontrola struje i (3) kontrola napona


IZVORI ZA NAPAJANJE

PREDREGULACION KOLO

Osnovna opracija predregulacionog kola je najbolje objašnjena na slici 2. Struja teče od pozitivnog kraja Grecovog spoja (B1) do pozitivnog izlaza kroz dva paralelno povezana darlington tranzistora, T4 i T5, i otpornika R13, R14 i R18. Regulaciono kolo pokušava da održi konstantan pad napona od 10 V na izlaznim tranzistorima i njihovim emitorskim otpornicima. Tranzistor T3 se pobuduje preko razdelnika napona R15-R16 i mreže C24-R17. Ova mreža uvodi malo kašnjenje da bi se eliminisao efekat pikova u predregulaciji. Struja kroz LED u optokapleru IC5 je inverzno proporcionalana naponu na R15-R16.

Relativno je jednostavno kontrolisati naizmenični napon 220 V na samom ulazu ispravljača, podesivom RC mrežom, koja daje okidački impuls za triak. Vreme okidanja triaka u odnosu na početak poluperiode 220 V je određeno vremenskim kašnjenjem RC veze. Pošto je triak preveden u provodno stanje, provodi dok mrežni napon u toku jedne periode ne opadne na nivo ispod minimuma struje držanja. Ovo se dešava blizu prolaza kroz nulu. Triak ostaje blokiran dok ne primi sledeći okidački impuls pri određenom faznom uglu tokom sledeće poluperiode mrežnog napajanja. Struja dovedena na ulaz je inverzno proporcionalna faznom uglu, tj. kašnjenu okidačkog impulsa pri prelasku kroz nulu. Ovaj princip kontrole faznog ugla važi sve dok su naponi i struje u fazi, tj. sve dok opterećenje ima otporni karakter.

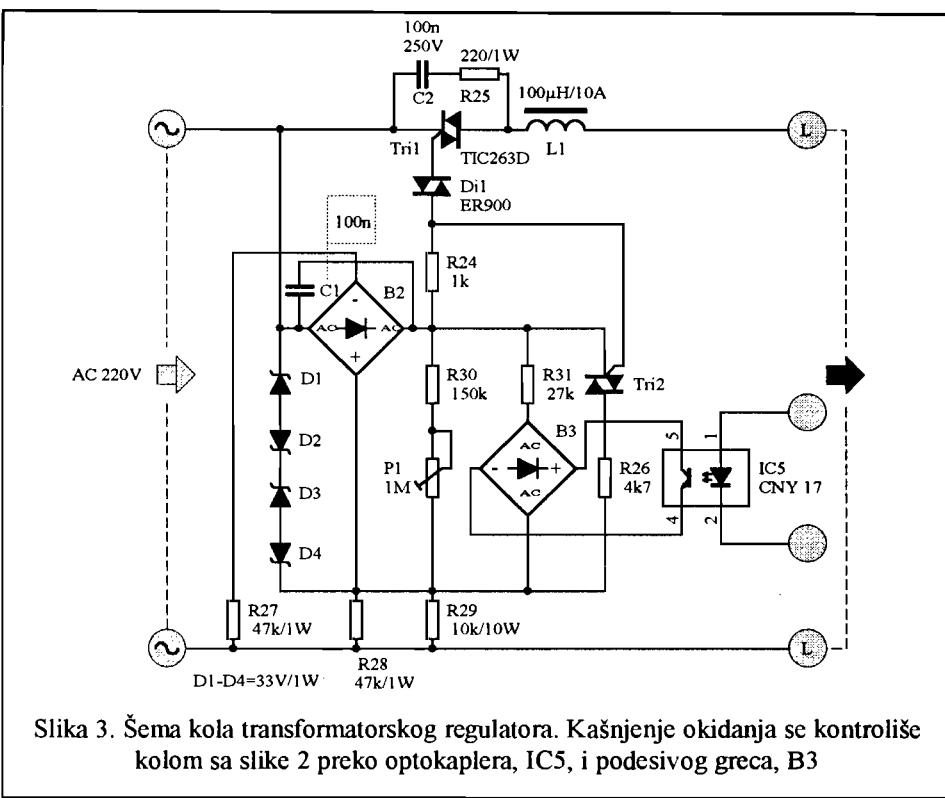Na nesreću, namotaji u transformatoru izvora za napajanje pored otpornosti poseđuju i određenu induktivnost, tako da napon (220 V) i struja nisu u fazi, pa se za-




to obično kolo sa triakom ne može iskoristiti u predregulacionom kolu. Sa induktivnim opterećenjem može se desiti da bez obzira što je trenutni napon dovoljno veliki da se pobudi triak, nema dovoljno visoke struje držanja. Zato okidanje može da se desi samo kada je ulazna struja dovoljno visoka da zadrži triak u provodnom stanju. Međutim, pošto je struja izvora napajanja promenljiva, fazna razlika između struje i napona je takođe promenljiva. Ovo znači da se treba kontrolisati širina okidačkog impulsa pre nego njegova pozicija. Ako se impulsi jednostavno pomeraju, rezultat bi bio asimetrična izlazna struja sa visokom jednosmernom komponentom, koja izaziva brzo zagrevanje namotaja

transformatora. Kada se impuls proširuje, treba se voditi računa da ne pređe preko prolaza kroz nulu mrežnog napona.


Deo kola na slici 3 proširuje impuls pomoću impulsnog okidanja. Ovakav pri-laz je naročito pogodan za primene gde je struja sklona varijacijama. RC mreža, koja je vezana između faze i nule služi da pomeri trenutak okidanja. Mreža se sasto-ji od C1, naponskog razdelnika R29-P1-R30 (grana 1), i redno vezanog otpornika R31 i Grecovog spoja B3 (grana 2). Kombinacija Grecovog spoja i op-tokaplera jednostavno formira regulacioni otpornik za menjanje napona, tako da obe grane imaju istu funkciju: da obezbede promenljivost kašnjenja okidačkog impulsa, ϕ (vidi sliku 4a). Osnovno kašnjenje je određeno sa P1.

Kada se uključi izvor napajanja puni se C1. Kada se dostigne napon paljenja diaka, i D1l i Tr1l su u provodnom stanju. Kada struja okidanja teče od C1 do Tr1l, pad napona na otporniku R24 je dovoljno visok da okine manji triak Tr1l. Rezultat je da vreme pražnjenja nije više određeno s dve grane, već sa (R26+R29)C1. Kada C1 ne može više da napaja strujom držanja Tr1l - što se dešava prilično brzo zbog malih otpornosti R26 i R29 - triak se blokira i C1 se puni ponovo. Ova sekvenca se ponavlja sve do trenutka neposredno pre prolaska kroz nulu, kada mrežni napon ne može više da puni C1 (vidi sliku 4a).

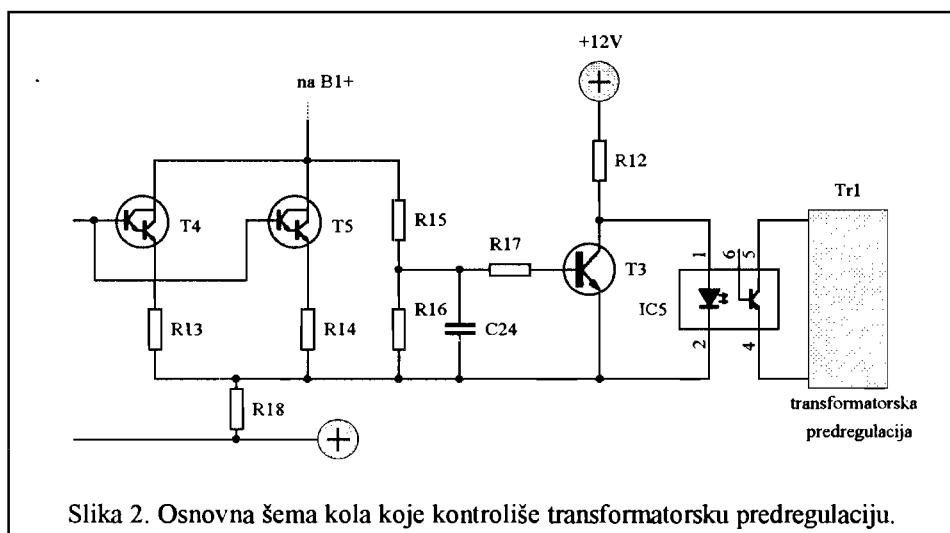


Slika 2. Osnovna šema kola koje kontroliše transformatorsku predregulaciju.

IZVORI ZA NAPAJANJE

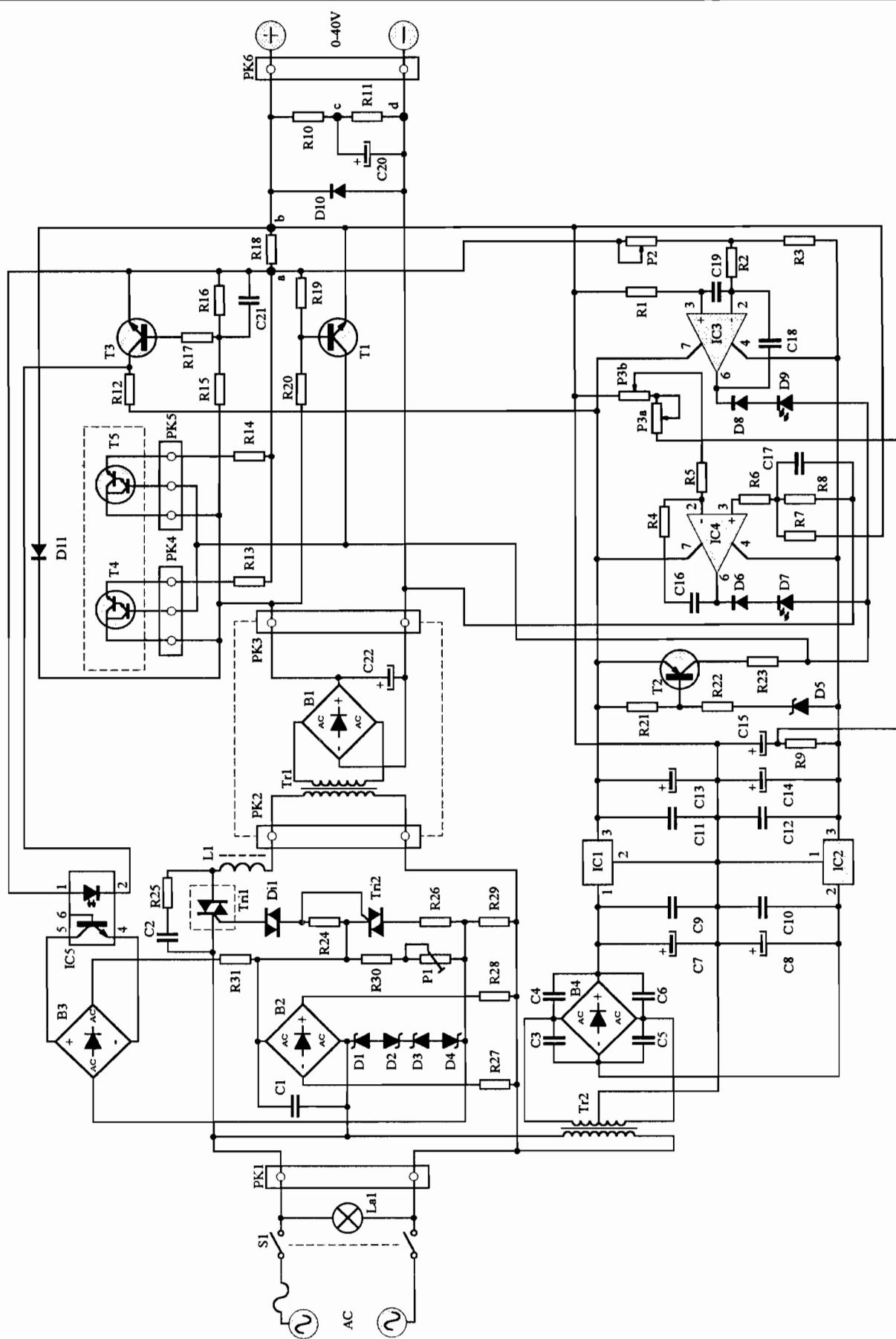

Električna šema ispravljača

IZVORI ZA NAPAJANJE

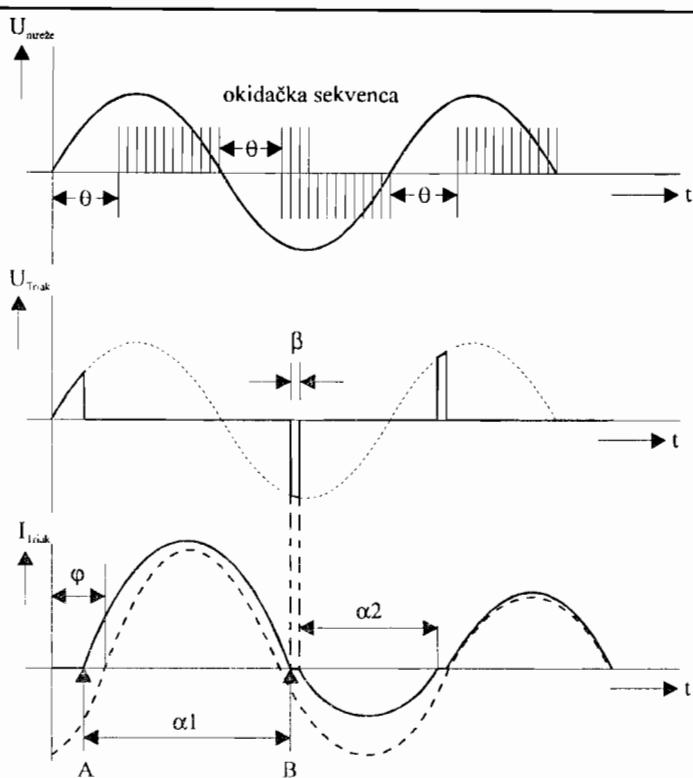

Slika 4. Ilustracija osnovne operacije regulatora za induktivno opterećenje, ovde primjenjenog u cilju transformatorske predregulacije. Sl. 4a pokazuje poziciju okidačkih impulsa u odnosu na mrežni napon. Napon na triaku Tri1 u poređenju sa mrežnim naponom (isprekidana linija) je prikazan na sl. 4b. Sl. 4c, konačno, prikazuje struju pomerenu za veličinu ϕ , bez (isprekidana linija) i sa (puna linija) kontrolom faznog ugla.

Talasni oblik kroz tiristor je pokazan isprekidanom linijom na slici 4b. Slika 4c konačno pokazuje talasni oblik struje pomerene za ugao ϕ bez kontrole faznog ugla kao isprekidanu liniju, a kao punu liniju sa kontrolom faznog ugla. Asimetrija talasnog oblika se javlja samo tokom prve poluperiode. Triak provodi do momenta 'B', kada struja pada na nulu.

Funkcija ostalih delova u ovom delu kola se može brzo objasnitи: zener diode ograničavaju napon kroz Tri2 na oko 66 V i obezbeđuju stabilni referentni napon za okidačko kolo. Komponente B2, R27 i R28 obezbeđuju da se C1 prazni tokom prolaza kroz nulu. Induktivnost L1 služi da eliminiše strujne pikove i tako spreči VF smetnje. Mreža C2-R25 kratko spaja pikove generisane prilikom uključenja uređaja i tako sprečava neželjeno okidanje.

POPIS ELEMENATA

R1, R2, R5, R6	10 K Ω
R3	22 K Ω
R4	4,7 K Ω
R7, R12, R23	2,2 K Ω
R8	8,2 K Ω
R9	470 Ω
R10	100 K Ω 1%
R11	1 K Ω 1%
R13, R14, R18	0,22 Ω /5 W
R18	0,1 Ω
R15	220 K Ω
R16	330 K Ω
R17, R20	100 K Ω
R19,	1 K Ω
R21	220 Ω
R22	1,8 K Ω
R24	1 K Ω
R25	220 Ω /1 W
R26	4,7 K Ω
R27, R28	47 K Ω /1W
R29	10 K Ω /10 W
R30	150 K Ω
R31	27 K Ω

P1 trimer H	1 M Ω
P2, P3a linerni potenciometar	2,2 K Ω
P3b linearni potenciometar	220 Ω
C1	100 nF/100 V
C2	100 nF/400 V
C3-C6, C9-C12	47 nF
C7, C8	1000 μ F/40 V
C13, C14, C20	10 μ F/40 V
C15	2,2 μ F/63V
C16, C18	1nF/63 V
C17	100 pF
C19	330 pF
C21	100 nF
C22	10000 μ F/63 V
D1-D4 Zener dioda	33 V/1W
D5 Zener dioda	15 V/0,4 W
D6, D8	1N4148
D7, D9	crveni LED (5 mm)
D10	1N4001
Di1	ER900
Tri1	TIC263D
Tri2	TIC206D-P
B1	B80C5000/3300
B2	B250C1500
B3, B4	B40C1500
T1, T3	BC547B
T2	BC557B
T4, T5	BDV65B
IC1	7812
IC2	7912
IC3, IC4	LM741
IC5	CNY17-2
L1 kalem	100 μ H 6 A
Tr1 torusni transformator	2x22 V/5 A
Tr2 (za štampu)	2x12 V/10 VA
Tr3 (za štampu)	2x12 V/10 VA
Digitalni panelmetar	3 1/2 cifre za Nap.
Digitalni panelmetar	3 1/2 cifre za Str.
PK1-PK6 3-pin. red. klema	za štampu
Set za termičku izolaciju	BDV65B
Set za termičku izolaciju	TIC263D
Hladnjak za T4/T5	1,1 K/W
Hladnjak za Tri1	13 K/W
8-pinsko podnožje DIL IC	
Buksna (crvena)	
Buksna (crna)	
Štampana ploča	
Mrežna utičnica sa prekidačem i osiguračem	
Spori osigurač (jednostruko nap.)	
	3,15 A
Spori osigurač (dvostruko nap.)	
	6,3 A
Metalna kutija	

NASTAVAK U SLEDEĆEM BROJU