



Sa P1 podeste DC-ofset napon na izlazu na oko $0 \pm 5\text{mV}$
 Sa P2 podesite "Struju mirovanja" na oko $50 \dots 60\text{mA}$
 Sve to radite sa kratko spojenim ulazom.
 Puno uspeha u izradi!

Slika 4.