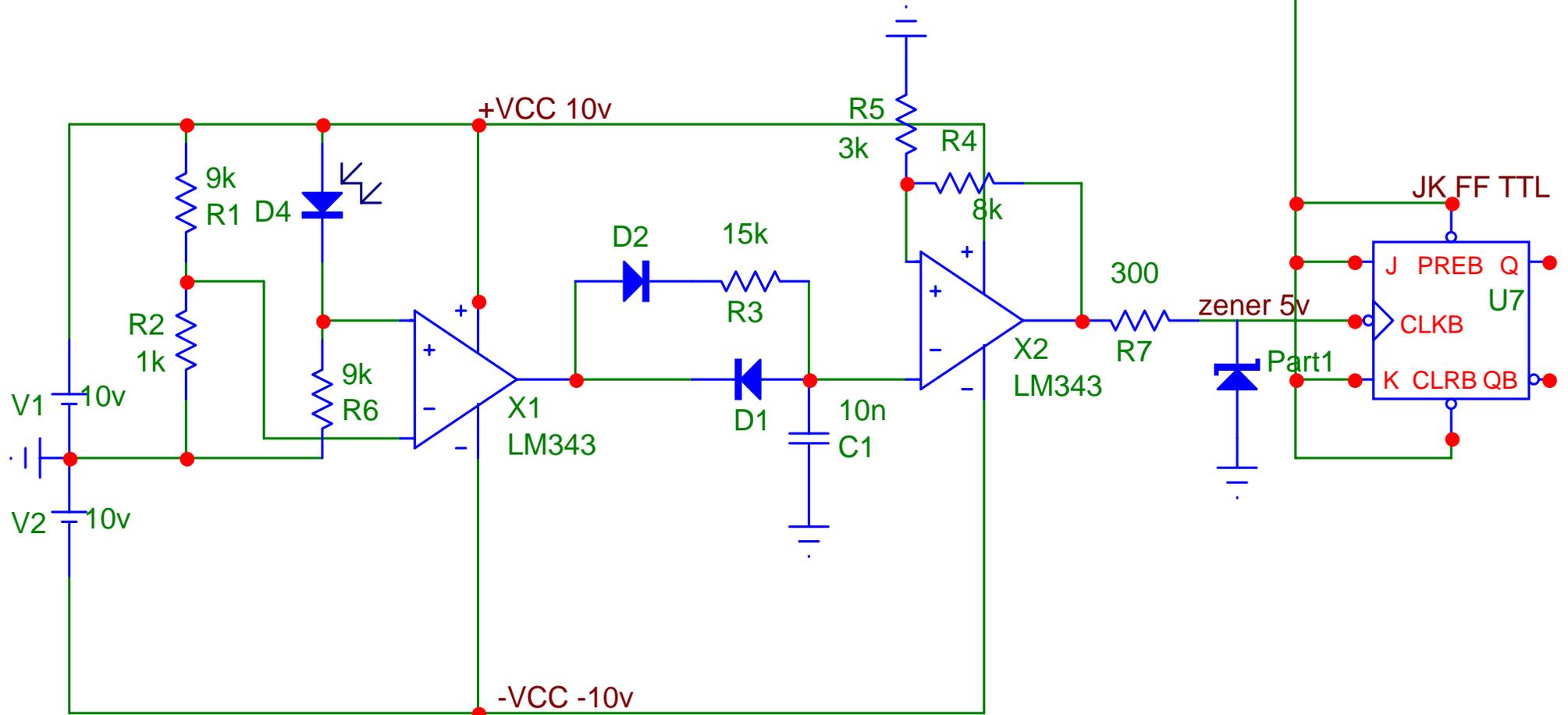


UMESTO R1 i R2 mozes da stavis potenciometar od 20k. Pomocu njega podesavas osetljivost diode. Saznaj koji je napon na otporniku ispod diode kad dioda provodi kad je komanda na kraju sobe, onda podesi potenciometar tako da napon na "-" ulazu 1 operacionog za oko 0.1-1 (proizvoljno) volta manji



SVE VREDNOSTI SU PROIZVOLJNE, Ako KORISTIS OVE TREBALO BI DA RADI ALI JA TI PREDLAZEM DA UMESRO OTPORNIKA STAVIS TRIMERE SLICNIH VREDNOSTI DA BI LAKSE PODESIO SVE