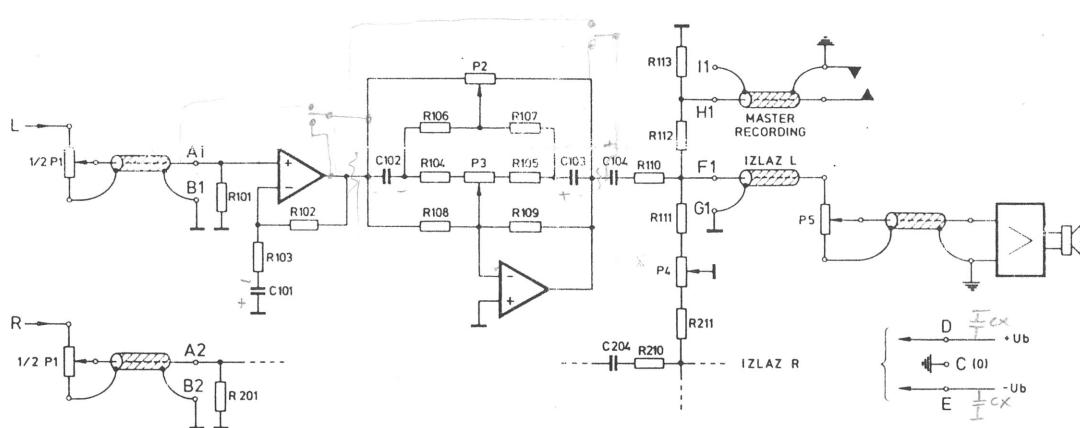




Prepojačalo je namijenjeno gradnji kućnih stereo Hi-Fi uredjaja, ali se može koristiti i za gradnju niza drugih vrsta uredjaja. Ovisno o broju kontakata na selektoru (biraču) za biranje ulaza, prepojačalo može imati 4, 6 ili više ulaza osjetljivosti kojih 140 mV (Tape, Tuner, CD,...). Za priključak gramofona s magnetnom zvučnicom potrebno je ugraditi i stereo korekcijsko prepojačalo (PA 01). Električka shema prikazuje samo jedan kanal (karakteristične označke A1, B1, R101, C101,...) dok je drugi kanal identički jednak prvome i samo simbolično naznačen (karakteristične označke A2, B2, R201, C201, C202,...). Kontrole: volume (P1), bass (P2), treble (P3), balance (P4) te eventualno master volume (P5) koji samograditelj može, ali i ne mora ugraditi, omogućuju širok opseg podešavanja ulazne osjetljivosti i boje tona. Uz izlaz za snimanje originalnog tonskog materijala (signal se uzima s izlaza selektora za biranje ulaza), predviđen je i glavni izlaz za snimanje tonski korigiranog materijala (MASTER RECORDING), odn. za neku drugu namjenu. Nominalni izlazni napon je kojih 1 Vef ($k = 0,003\%$, $S/N = 90 \text{ dB}$, F.L. $-0,1/0/-0,1 \text{ dB}$), a korekcija niskih i visokih tonova $\pm 16 \text{ dB}$ (40 Hz, 16 kHz). Napajanje: stabilizirano $\pm 10...12 \text{ V}$. Preporučljivo je izvesti blokirane napajanja na samoj štampanoj pločici kapacitetima kojih $33...100 \text{ nF}$. (x)



C102 →

$R101=R201= 100 \text{ K}$	$R106=R206= 200 \text{ K}$	$R111=R211= 1,5 \text{ K}$	$C101=C201= 10 \mu\text{F}$
$R102=R202= 100 \text{ K}$	$R107=R207= 200 \text{ K}$	$R112=R212= 47 \text{ K}$	$C102=C202= 2,2 \text{ nF}$
$R103=R203= 10 \text{ K}$	$R108=R208= 1 \text{ M}$	$R113=R213= 15 \text{ K}$	$C103=C203= 2,2 \text{ nF}$
$R104=R204= 15 \text{ K}$	$R109=R209= 1 \text{ M}$		$CX = 33 - 100 \text{ nF}$
$R105=R205= 15 \text{ K}$	$R110=R210= 4,7 \text{ K}$		$IC = \text{TL 074}$

PA 08: Premostiti C104/C204, C101/C201 elektrolitski kondenzatori

PA 08/B: C101/C201 bipolarni elektrolitici

PA 08/BP: Ugraditi C104/C204= 10 μF (bipolarni),
212POTENCIOMETRI: P1= $2 \times 100 \text{ K}/\log(\text{lin})$, P2=P3= $2 \times 100 \text{ K}/\text{lin}$, P4= $50 \text{ K}/\text{lin}$
P5= $2 \times 50/100 \text{ K}/\text{lin}$