

Thiele-Small (TS) parametri

Gotovo svi parametri zvucnika su bili definirani i prije Thiele i Small-a. Oni su te parametre sa jos nekoliko novih „skupili“ zajedno i pokazali kako se oni mogu jednostavno odrediti iz impedancije zvucnika. Upravo su po njima i nazvani Thiele-Small parametri.


Veliki znacaj TS parametara je u tome sto se pomocu njih, kada se odrede, mogu vrlo točno izracunati frekvencijski odziv i osjetljivost zvucnika u zvucnickoj kutiji.

Sve osobine mehanickih elemenata zvucnika, membrane, zavojnice i elasticnosti se mogu opisati sa tri TS parametra svima dobro poznata: **fs**, **Vas**, **Qts**

fs – rezonantna frekvencija neugradjenog zvucnika

Vas – je volumen zraka koji ima istu akusticku elasticnost kao i ovjes zvucnika

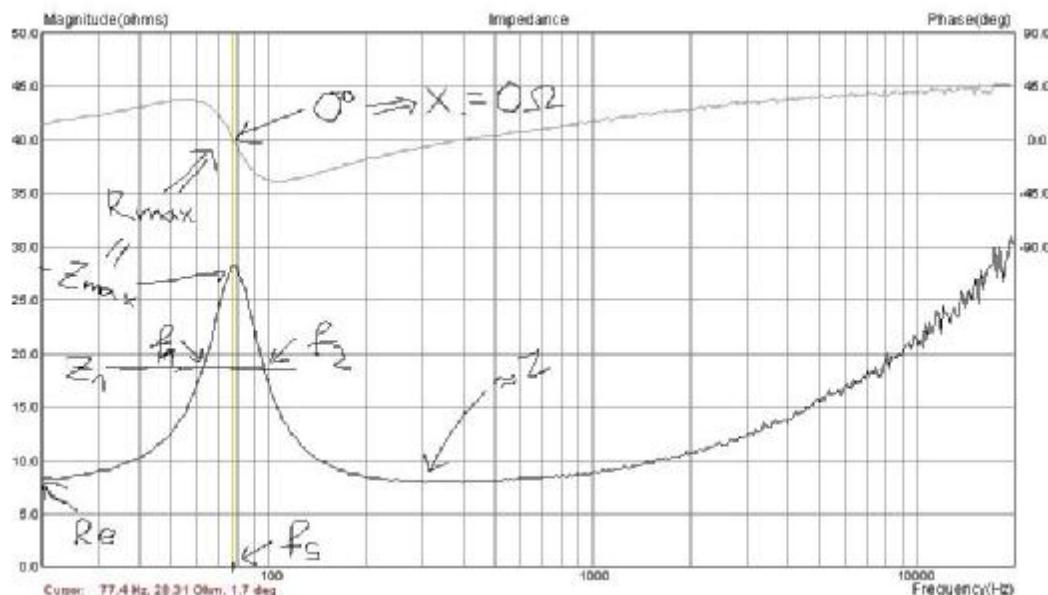Qts – mjera dobrote rezonancije neugradjenog zvucnika



Slika predstavlja modul impedancije zvucnika u tzv. free air-u.

Sliku promatrazite kroz sva ova objasnjenja kako bi imali uvid o napisanom.

fs – je frekvencija koja odgovara vrhu odnosno maksimalnoj vrijednosti modula impedancije i faznom kutu od nula stupnjeva u faznoj karakteristici zvucnika.

Rezonantnu frekvenciju f_s određuje pokretna masa zvucnika **M_ms** i elasticnost ovjesa **C_ms**.

Pokretna masa zvucnika **M_ms** se sastoji od mase cijelog titrajnog sistema koja uključuje masu membrane, masu zavojnice i njenog nosaca, zatim masu zraka koja se nalazi s obje strane membrane.

Manje koristen parametar je **M_{md}**. To je pokretna masa zvucnika ali bez mase zraka (može se reci da odgovara $M_{m,s}$ -u kada se zvucnik nalazi u vakuumu mada to nije prava definicija tog parametra). Osim ovih parametara postoji i **M_a**, a odnosi se na akusticnu masu kretnih dijelova zvucnika i zracnog opterecenja kao i kod $M_{m,s}$.

Da se vratimo na f_s . Rezonantni vrh se može mijenjati u ovisnosti o samoj ugradnji zvucnika. To se odnosi na vrijednost impedancije, frekvenciju, sirinu vrha.

Vrijednost otpora rezonantnog vrha iznosi **R_{max}=R_e+R_s**.

R_e je istosmjerni otpor zavojnice, a **R_s** je reflektirani otpor mehanicko-akustickog sustava. Pri rezonantnoj frekvenciji **R_{max}** je jednak, točnije pribлизно jednak **Z_{max}**.

Biti će jasnije ako pogledamo formulu za impedanciju:

$$Z_{max} = R_{max} + jX = R_{max}$$

jer je jX zbog faznog kuta od 0° tj. paralelne rezonancije, gdje se reaktivne komponente ponistavaju, jednak nuli pa je modul

$$|Z_{max}| = \sqrt{R_{max}^2}$$

Ovo je bilo cisto improvizacijski da se stekne dojam o cemu se radi. Za točnije relacije oko vrijednosti kretnog sustava treba promotriti vrijednosti impedancije zavojnice zvucnika pri statickim i dinamickim uvjetima. Mislim da je nepotrebno da sad trazim i prepisujem formule iz literature i dodatno komplificiram stvari. Ako nekog bas zanima, ja cu mu napisati o cemu se tocno radi.

Promatranje modula impedancije po područjima:

Na pocetku samog modula impedancije se nalazi vrijednost Re koji odgovara istosmjernom otporu zavojnice. To znači da se Re nalazi na 0Hz odnosno približna vrijednost Re je ona pri 1Hz na krivulji modula impedancije

Ispod rezonantne frekvencije zvucnik se ponosa kao kapacitivno opterecenje. To područje ispod rezonantne frekvencije nazivamo područjem rada zvucnika upravljanu krutoscu jer je inercija mase u pokretu tada vrlo mala odnosno dominira utjecaj elasticnosti ovjesenja.

Iznad rezonantne frekvencije zvucnikom upravlja masa, a zvucnik se ponosa kao induktivno opterecenje. Efekt inercije se povećava, a impedancija elasticnosti ovjesenja se smanjuje,

Dalnjim porastom frekvencije iznad rezonantne, tipično područje između 100-500Hz, dolazimo do minimuma modula impedancije pri kojem dominira Re kojem treba dodati još reflektirani otpor mehaničko-akustickog sustava **Res**.

$$Res = (Bl)^2 / Rms$$

Do minimalne vrijednosti impedancije dolazi zbog serijske rezonancije (drugi prolaz kroz nulu u faznoj karakteristici) pri kojoj se ponistavaju reflektirane reaktancije (pozitivna i negativna su istih iznosa). Vrijednost te minimalne impedancije obično odgovara nominalnoj impedanciji na koju se prilagodjavaju pojacala. Znači ako želite izmjeriti najveću snagu pojacala onda to treba raditi tamo gdje je postignuto prilagodjenje (u zvucniku se snaga ne reflektira natrag prema pojacalu), a to je kada su izlazna impedancija pojacala i ulazna impedancija zvucnika jednake. To je uglavnom na cca 400Hz.

Iznad te rezonancije prevladava induktivna reaktanca zavojnice pa impedancija porastom frekvencije raste iako sam induktivitet zavojnice pada porastom frekvencije. Uzrok porasta zapravo leži u vrtloznim strujama generiranim u polovima prolaskom izmjenične struje kroz zavojnicu. Objasnenje je malo više komplikirano i nepotrebno za razumijevanje bitnih stvari, pa mi vjerujte na rijec da je tako. Ako nekog bas zanima neka se javi na PM pa cu objasniti.

Sada kada smo upoznati sa modulom impedancije mozemo dalje o ostalim TS parametrima.

Qes je elektricni faktor dobrote u rezonanciji zvucnika fs. Pri tome se u obzir kao gubici uzimaju samo oni u elektricnom otporu Re

$$Q_{es} = \frac{Re}{(Bl)^2} \sqrt{\frac{M_{ms}}{C_{ms}}}$$

Ako malo bolje pogledate ovu formulu mozete zaključiti da veci magnet ili zavojnica znaci i vece elektricno prigusenje. Isto tako veci Re smanjuje struju kroz zavojnicu i povecava Q_{es} tj. smanjuje prigusenje. Dakle veci presjek zice smanjuje Re i povecava prigusenje. To znaci veca i teza zavojnica, veci magnetski procjep i veci magnet sto se jako odrazava na cijenu zvucnika. Najbolje prigusenje se moze postići ako se nakon prestanka pobudne sile kratko spoje stezaljke zvucnika. Bilo bi dobro da imamo malog crnca koji ce biti u kutiji i raditi to za nas **J** ili da spojimo zvucnik na pojacalo sa jako malim unutrasnjim otporom koji bi glumio kratki spoj. Napravite mali eksperiment kako bi se uvjerili. Ako imate veliki zvucnik 30cm ili veci postavite zvucnik izvan kutije u gurnite membranu rukom sto ne bi trebao biti problem. Nakon toga kratko spojite stezaljke i pokusajte ponovno. Trebali bi osjetiti puno veci otpor prilikom pritiska membrane nego prije.

Mali Q_{es} znaci velike zahtjeve za pojacalom zbog potrebne vece negativne vrsne struje.

Q_{es} se obicno racuna iz Q_{ms} preko formule:

$$Q_{es} = Q_{ms} / (r_0 - 1)$$

Qms je mehanicki faktor dobrote. Q_{ms} ovisi o pokretnoj masi M_{ms} , elasticnosti ovjesa C_{ms} i mehanickom otporu ovjesa R_{ms} . Sto je Q_{ms} veci to je R_{ms} manji i obratno.

Q_{ms} se odreduje iz impedancije zvucnika prema relaciji

$$Q_{ms} = \frac{fs}{f_2 - f_1} \sqrt{\frac{r_0^2 - r_1^2}{r_1^2 - 1}}$$

Odredjivanje Qms iz impedancije zvucnika:

Kao prvo vazno je reci kako je rezonantni vrh na logaritamskoj skali potpuno simetrican. Na taj nacin mozemo provjeriti tocnost o polozaju fs zvucnika. Izaberite bilo koju impedanciju Z' na rezonanciji koja je manja od Zmax. Za tu impedanciju postoje dvije frekvencije f1 i f2 na grafu.

Tada vrijedi da je

$$fs = \sqrt{f_1 * f_2} [Hz]$$

Sada odredite $r_0 = \frac{Z_{\max}}{Re}$ te,

$r_1 = \frac{Z_1}{R_e}$ gdje je Z_1 bilo koja impedancija manja od Zmax. Mozete uzeti vrijednost iz provjere fs-a Z'. Re u oba slucaja je istosmjerni otpor zavojnice.

Zapisite frekvencije f_1 i f_2 koje odgovaraju impedanciji Z_1 .

Sada imamo sve potrebne podatke za odredjivanje mehanickog faktora dobrote Qms prema gornjoj relaciji.

Isto tako odredjivanjem Qms sada mozemo odrediti i Qes prema:

$$Qes = Qms / (r_0 - 1)$$

Qts (ukupni faktor dobrote) je paralelna kombinacija Qes i Qms i racuna se prema:

$$Q_{ts} = \frac{Q_{es} * Q_{ms}}{Q_{es} + Q_{ms}}$$

Iz ovoga slijedi ako gledamo brojke da je Qts uvijek najmanji, a obicno je Qes nesto veci i Qms najveci.

Qts nam govori o vise stvari. Npr zapremnini kutije. Sto je Qts veci to je i potrebna veca zapremnina kutije. Qts govori o vrsti kutije u koju cemo ugradjivati zvucnik pa tako vrijednosti do 0.4 govore da zvucnik treba ugraditi u kutiju sa ventilirajucim otvorom. Vrijednosti iznad govore o mogucnosti ugradnje u zatvorenu kutiju.

Niski Qms pa tako i Qts govori o jako prigusenom zvucniku. Odziv je jako zategnut i neistitravajuci, pomalo mutan i nezivahan. Veci Qms

govori o velikom izlazu i nekako otvorenom zvuku koji ima primjese kao da zvoni. Kod vrhunskih zvucnika (odnosi se na 13 i 16cm jedinice) obicno je Qms jako veliki (preko 4, cesto i preko 5). Primjer zvucnika vrhunske izrade sa jako malim Qms-om su nove jedinice Seasa kao npr Seas WT 171. To rezultira vrlo zategnutim odzivom, frekvencijska karakteristika izgleda jako dobro i ima blagi pad od srednjih prema nizim frekvencijama. Takav zvuk je obicno mutan, nekako bez zivosti. Dakle SQ fanovi birajte zvucnike sa vecim Qms faktorom, a da pri tome frekvencijska karakteristika izgleda pristojno. Primjer jednog best buy zvucnika koji ispunjava gotovo sve zahtjeve pa tako i veliki Qms je Monacor SPH-165Kep, TangBand W6-1108SA, te vrhunske i visestruko skuplje Scan Speak jedninice.

Ono sto takodjer treba biti jako kod vrhunskih zvucnika je magnet. Jakost magneta se izrazava magnetskom indukcijom B no kako je vrlo tesko izmjeriti magnetsko polje jer povlaci skidanje membrane i postavljanje sonde, obicno Hallova sonda, onda se jakost izrazava B₁ faktorom kojeg je lakse mjeriti

B₁ faktor predstavlja umnozak magnetske indukcije B i duzine zavojnice l u magnetskom polju. Zvucnik treba imati točno proracunat B₁ faktor. Ako je taj faktor veci nego bi trebao biti onda se to manifestira kao izdignuta frekvencijska karakteristika na visim frekvencijama, a ako je manji onda je pak ona nagnuta tako da je na najnizim frekvencijama najvisa osjetljivost i pada s porastom frekvencije. Ovaj slucaj kada je B₁ manji nego bi trebao biti se moze ciljano traziti kod zvucnika tako da kasnije ne moramo raditi baffle step kompenzaciju. To je bio slucaj kod mojih GTL-a. B₁ faktor se moze izracunati prema formuli:

$$B_1 = 2,51 \sqrt{\frac{f_s R_E M_{MS}}{Q_{ES}}} [N / A]$$

ili izmjeriti tako da se na zvucnik pusti istosmjerna struja poznatog iznosa tako da pomakne membranu prema naprijed. Treba izmjeriti taj pomak i onda pomocu odredjene mase vratiti membranu u pocetni položaj.

Tada Bi jednostavno mozemo izracunati prema relaciji:

Bl=mg/I, gdje je
g gravitacijska konstanta 9.80665m/s^2 ,
m masa utega i
I narinuta istosmjerna struja (mjeri se uglavnom sa cca. 100mA)

Jedan od bitnijih TS parametara koje bi trebalo izracunati je efikasnost i označava se sa simbolom h_0 . Ovaj parametar nam govori koliko akustičke snage i zvučnog tlaka zvučnik može proizvesti iz pojedinog vata ulazne snage. Vrlo je koristan kod visestaznih zvučnika kada je potrebno uskladiti osjetljivosti niskotonaca, srednjetonca i visokotonca. Racuna se prema formuli:

$$h_0 = \frac{4p^2 f_s^3 V_{AS}}{c^3 Q_{ES}} * 100\%$$

Dakle h_0 je efikasnost zvučnika i govori koliko zvučnik proizvede akustičke snage iz ulazne snage. Ta akustička snaga nema veze sa onom snagom koja se obično ispisuje na ambalazi kao puno veća vrijednost nego Wrms.

Efikasnost je vrlo mala kod SQ zvučnika i iznosi dosta manje od 1%. Ako pogledate formulu primjetit ćete najupečatljiviji faktor koji doprinosi ili odmaze efikasnosti. To je upravo f_s zvučnika. Povecanjem f_s na duplu vrijednost se povećava i efikasnost za osam puta. Visokotonci su dakle najefikasniji zvučnici. Wooferi su pak najmanje efikasni. Nesto veće efikasnosti se mogu naci kod razglasnih sustava gdje je osjetljivost oko 100dB.

Osjetljivost zvučnika \mathbf{Sp} se racuna prema formuli:

$$S_p = 112,2 + 10 \log(h_0) dB SPL / 1W / 1m$$

Kod danasnjih, modernijih, zvučnika je usvojeno da su oni pokretani naponskim izvorima niskog unutarnjeg otpora pa je veliku primjenu steklo specificiranje naponske osjetljivosti $dB/SPL/2.83V/1m$. Ovdje $2.83V$ predstavlja napon koji će proizvesti jedan vat disipativne snage na otporu od 8ohm

Osjetljivost se racuna prema:

$$S_0 = 20 \log \left(\frac{Bl * S_D}{R_E M_{MS}} \right) + 88,5 dB \quad [SPL / 2,83V / 1m]$$

Rezultat se blago razlikuje od dobivene vrijednosti iz formule za Sp jer je Re nesto manji od 8Ω .

Rezonanciju zvucnika odredjuje na pocetku spomenuta pokretna masa **Mms**. Cine ju masa membrane, masa zavojnice skupa sa nosacem, elasticnost ovjesa te masa zraka oko membrane. Mozemo ju odrediti tako da na zvucnik stavimo uteg mase **m** i tada odredimo novu rezonantnu frekvenciju fs_2 . Tada ju izracunamo prema formuli

$$M_{MS} = \frac{m}{\left(\frac{fs}{fs_2} \right)^2 - 1} [kg]$$

Elasticnost ovjesa se izrazava parametrom **Cms**. Ovaj parametar je vrlo vazan jer omogucava odredjivanje ekvivalentne zapremnine zraka koja ima istu elasticnost kao i elasticnost ovjesa Cms. Cms mozemo izracunati iz poznate pokretne mase zvucnika Mms preko relacije:

$$C_{MS} = \frac{1}{4p^2 fs^2 M_{MS}} [m/N]$$

Volumen zraka, koji ima istu elasticnost kao elasticnost ovjesa Cms, se označava sa **Vas** i racuna prema:

$$V_{AS} = rc^2 C_{MS} S_D^2 [l]$$

gdje je S_D povrsina efektivne projicirane membrane, r gustoca zraka ($1,18 \text{ kg/m}^3$ pri 20°C na razini mora) i c brzina zvuka ($344,5 \text{ m/s}$ pri 20°C na razini mora).

Brzina zvuka se racuna ugrubo (jer inace ovisi o mnogim parametrima) prema formuli: $c=331+0,6t[\text{m/s}]$ gdje je t temperatura u $^\circ\text{C}$

Koeficijent Rc^2 se promjeni oko 0.4% kada temperatura padne sa 20°C na 0°C tako da mozemo racunati uvijek da je iznosa 1.4×10^5

Vas je parametar koji nam moze pomoci kod odredjivanja volumena kutije. Npr za zatvorenu kutiju mozemo proracunati V_b (neto volumen kutije) ako znamo Q_{TS} zvucnika, zeljeni Q_{TSZ} kutije i V_a zvucnika.

Izracunamo koeficijent


$$a_B = \frac{Q_{TSZ}^2}{Q_{TS}^2} - 1,$$

a iz toga volumen kutije:

$$V_b = \frac{V_a}{a_B} [l].$$

Iz toga proizlazi gornja tvrdnja da za sto manji Q_{TS} je potrebna i to manja kutija i obratno. Ako imamo driver sa vecim Q_{TS} onda je potrebna i veca kutija za jednaki, zadani Q faktor zvucnika.

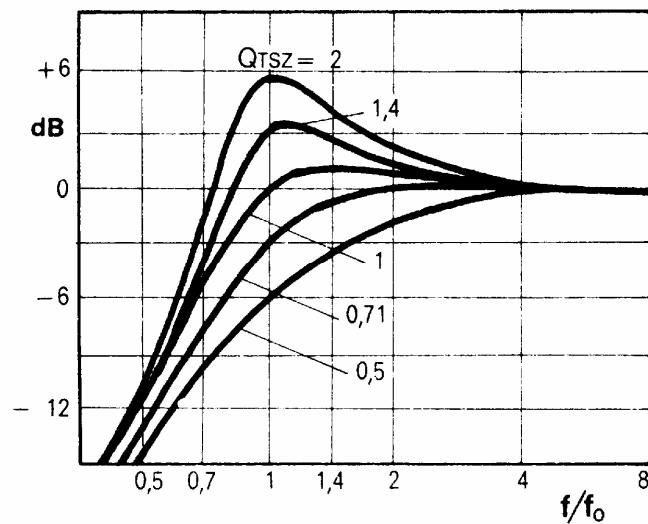Zeljeni Q faktor se odabire prema krivuljama:



Ovisno o izabranoj krivulji mjenja se frekvencijska karakteristika na niskim frekvencijama te tranzijentni odziv zvucnika.

L_e ili L_{vc} je induktivitet zavojnice. Jedan od parametara kojeg je teze izmjeriti jer nije konstantan. Alternativnom metodom L_e se može odrediti na frekvenciji f_0 koja odgovara drugom prolazu kroz nulu u faznoj karakteristici. Na prikazanoj slici to je 400Hz. To je frekvencija udaljena od f_s obično 10puta ili i vise pa se uvjeti pri toj frekvenciji mogu smatrati kao serijska rezonancija koju cine kapacitet C_{mes} i induktivitet L_{vc} . Na rezonanciji su njihove reaktancije jednake. Iz te formule ako se na desnoj strani ostavi samo L_{vc} dobijemo formulu koja glasi:

$$L_{vc} = \frac{1}{4\pi^2 f_0^2 C_{mes}}$$

gdje je C_{mes} :

$$C_{mes} = \frac{M_{ms}}{(Bl)^2}$$

Xmax je određen visinom zavojnice i magnetskim procjepom. Racuna se prema formuli:

$$X_{max} = (\text{Visina zavojnice} - \text{Visina procjepa})/2 \text{ [mm]}$$

X_{max} je područje u kojem se uviyek isti broj zavoja nalazi u jakom i homogenom magnetskom polju. Iznad tog pomaka prestaje linearost elektromehanickog sustava i pojedino gubi kontrolu nad prigušenjem mehanickog sustava zvucnika. Tada zvucnikom upravlja akusticko-mehanicka rezonancija, a dobri zvucnici moraju biti sposobni i u tom području reproducirati sa jako malim izoblicenjima.

Sto je X_{max} veci to je bolje. Ponekad se navode i X_{max_pp} koji je određen donjim centroratom i gornjim ovjesom.

To su uglavnom svi vazniji parametri. Nisam patio za ljepotom ukrasavanja teksta vec sam se trudio sto bolje objasniti pojedine pojmove pa mi nemojte zamjeriti ako vam je neuredno. Postoje i parametri vezani za fizicke velicine na zvucniku, parametri vezani uz projektiranje zvucnickih kutija, parametri vezani za mjenjanje zvucnika itd. Mislim da njih nije potrebno svrstavati u isti kos sa ovim parametrima, a i nisu predmet rasprave u ovom slučaju. Mnogi parametri se na raznim mjestima drugacije označavaju pa ako razumijevanje nije u potpunosti molim da malo proucite ili mene pitate da budete sigurni o cemu se radi. Ja sam se trudio koristiti one koji su u nas najčešće vidjeni. Hvala svima koji su procitali do kraja i nadam se da ste ponesto razumjeli i naucili.